

Reti iterative


Alessandro Pellegrini
a.pellegrini@ing.uniroma2.it

Reti combinatorie iterative

- I metodi di sintesi che abbiamo analizzato fino a questo punto permettono la sintesi di circuiti in cui sono poche le variabili in input
- Per realizzare una CPU, dobbiamo essere in grado di gestire dati a 16, 32, 64 bit
- Un circuito combinatorio realizzato a partire da un numero così grande di variabili può essere complesso da sintetizzare
- Possiamo organizzare i circuiti in maniera *iterativa*
- Ciò significa che uno stesso circuito elementare tratta un sottoinsieme dei bit dei dati, riducendo il numero di variabili
- Più circuiti elementari sono interconnessi tra loro, per calcolare la funzione finale


Reti combinatorie iterative

- Vettore \mathbf{y} : rappresenta le informazioni di stato trasferite da un modulo al successivo
 - L'ultimo modulo può esporre parte di questa informazione all'esterno, ad esempio per notificare dettagli circa il risultato finale dell'operazione
- Vettore \mathbf{x} : rappresenta il dato in input, decomposto tra i vari moduli
- Vettore \mathbf{z} : rappresenta l'output, calcolato iterativamente dai moduli

 


Comparatori

 - I comparatori sono dei circuiti che confrontano il valore di due numeri, A e B , rappresentati in formato binario
- Il risultato di un comparatore determina se $A = B$
- Il confronto può essere effettuato su ciascuna coppia di bit in moduli separati
- Tuttavia, è necessario *propagare* il risultato della comparazione dai moduli precedenti



Comparatori

 


- L'uscita è 1 se e solo se riceviamo un 1 dagli stadi precedenti (tutti i bit precedenti sono uguali) e se i due bit analizzati nel modulo corrente sono uguali
- I mintermini della funzione sono soltanto due:

$$z_i = z_{i-1}\bar{a}\bar{b} + z_{i-1}ab = z_{i-1}(a \odot b)$$

z_{i-1}	a_i	b_i	z_i
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Comparatori

 
- La realizzazione circuitale del modulo M_i è immediata:



- È interessante però realizzare un comparatore che possa discriminare:
 - $A = B$: codifica di output 00
 - $A > B$: codifica 10
 - $A < B$: codifica 01


Comparatori

 - Esercizio: mostrare che, data le configurazioni ammissibili, le espressioni minime per calcolare le uscite del modulo M_i corrispondono a:
 - $z_{a,i} = z_{a,i-1}(a_i + \overline{b_i}) + a_i\overline{b_i}$
 - $z_{b,i} = z_{b,i-1}(b_i + \overline{a_i}) + b_i\overline{a_i}$
- e che il circuito equivalente è:



 Problema delle reti iterative


- Analizzando la struttura del comparatore realizzato è evidente quale sia il limite di queste reti



- Il tempo di calcolo della funzione può diventare inaccettabile se il numero di bit da processare è troppo elevato


Comparatore veloce

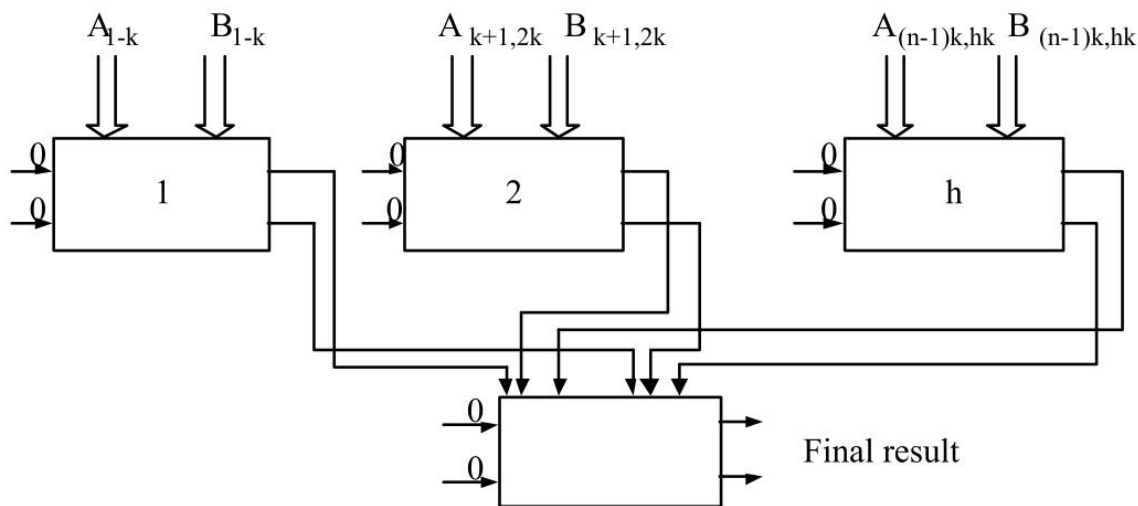- I bit dei numeri da confrontare vengono divisi in h blocchi di k bit
- Ciascun blocco viene confrontato da un comparatore iterativo dedicato
- Le uscite dei vari comparatori vengono processate da un comparatore aggiuntivo



Comparatore veloce ad albero

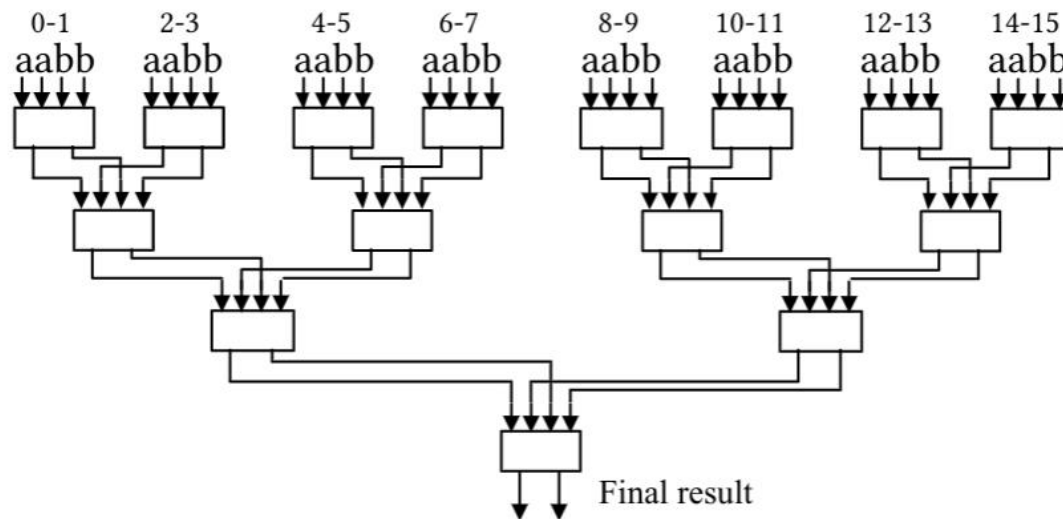- Poiché il numero di bit è tipicamente una potenza di due, si possono organizzare i comparatori in una struttura ad albero a più livelli
- Ad esempio, per interi a 16 bit:




Half Adder

- Il circuito più semplice per effettuare una somma di operandi ad un solo bit deve calcolare il valore della somma e il valore del riporto:

$$s = a \oplus b \quad c = a \cdot b$$

<i>a</i>	<i>b</i>	<i>s</i>	<i>c</i>
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 

Full Adder

- Per calcolare la somma di un intero a n bit possiamo realizzare una rete iterativa composta da n sommatori
- Il circuito del modulo va modificato per considerare anche il riporto proveniente dai moduli precedenti

$$s_i = f_1(a_i, b_i, c_{i-1})$$

$a_i b_i$ c_{i-1}	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$$s_i = c_{i-1} \oplus a_i \oplus b_i$$

$$c_i = f_2(a_i, b_i, c_{i-1})$$


$a_i b_i$ c_{i-1}	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$c_i = a_i b_i + c_{i-1}(a_i \oplus b_i)$$

Full Adder

$$s_i = c_{i-1} \oplus a_i \oplus b_i$$


 
$$c_i = a_i b_i + c_{i-1}(a_i \oplus b_i)$$



Full Adder

$$s_i = c_{i-1} \oplus a_i \oplus b_i$$
  
$$c_i = a_i b_i + c_{i-1}(a_i \oplus b_i)$$



- Problema: circuitalmente, la porta XOR è complessa e ha un tempo di propagazione elevato
- Il tempo di propagazione del carry in una rete iterativa *non è accettabile*

Carry Lookahead Adder


- Una possibile soluzione è quella di calcolare i bit di carry *in parallelo*
- Possiamo effettuare questa decomposizione:
 - $s_i = c_{i-1} \oplus a_i \oplus b_i$ e $c_i = a_i b_i + c_{i-1}(a_i \oplus b_i)$
 - Poniamo: $G_i = a_i b_i$ e $P_i = a_i \oplus b_i$
 - Possiamo riscrivere le equazioni come:
 - $s_i = P_i \oplus c_{i-1}$
 - $c_i = G_i + P_i c_{i-1}$
- Il termine G_i viene chiamato *generatore di carry*
- Il termine P_i è il *propagatore di carry*

Carry Lookahead Adder

- Supponiamo di dividere i numeri A e B in gruppi di 4 bit
- Ciascun gruppo k riceverà un bit di carry dal modulo precedente $k - 1$ e ne invierà uno al modulo successivo $k + 1$
- Se riusciamo a calcolare velocemente il bit di carry c_k da inviare al modulo successivo, abbattiamo il ritardo dovuto all'organizzazione iterativa

$$\begin{aligned}c_{k4} &= G_{k4} + P_{k4}c_{k3} = G_{k4} + P_{k4}(G_{k3} + P_{k3}c_{k2}) = \\&= G_{k4} + P_{k4}(G_{k3} + P_{k3}(G_{k2} + P_{k2}c_{k1})) = \\&= G_{k4} + P_{k4}(G_{k3} + P_{k3}(G_{k2} + P_{k2}(G_{k1} + P_{k1}c_{k-1}))) = \\&= G_{k4} + P_{k4}G_{k3} + P_{k4}P_{k3}G_{k2} + P_{k4}P_{k3}P_{k2}G_{k1} + P_{k4}P_{k3}P_{k2}P_{k1}c_{k-1}\end{aligned}$$

Carry Lookahead Adder

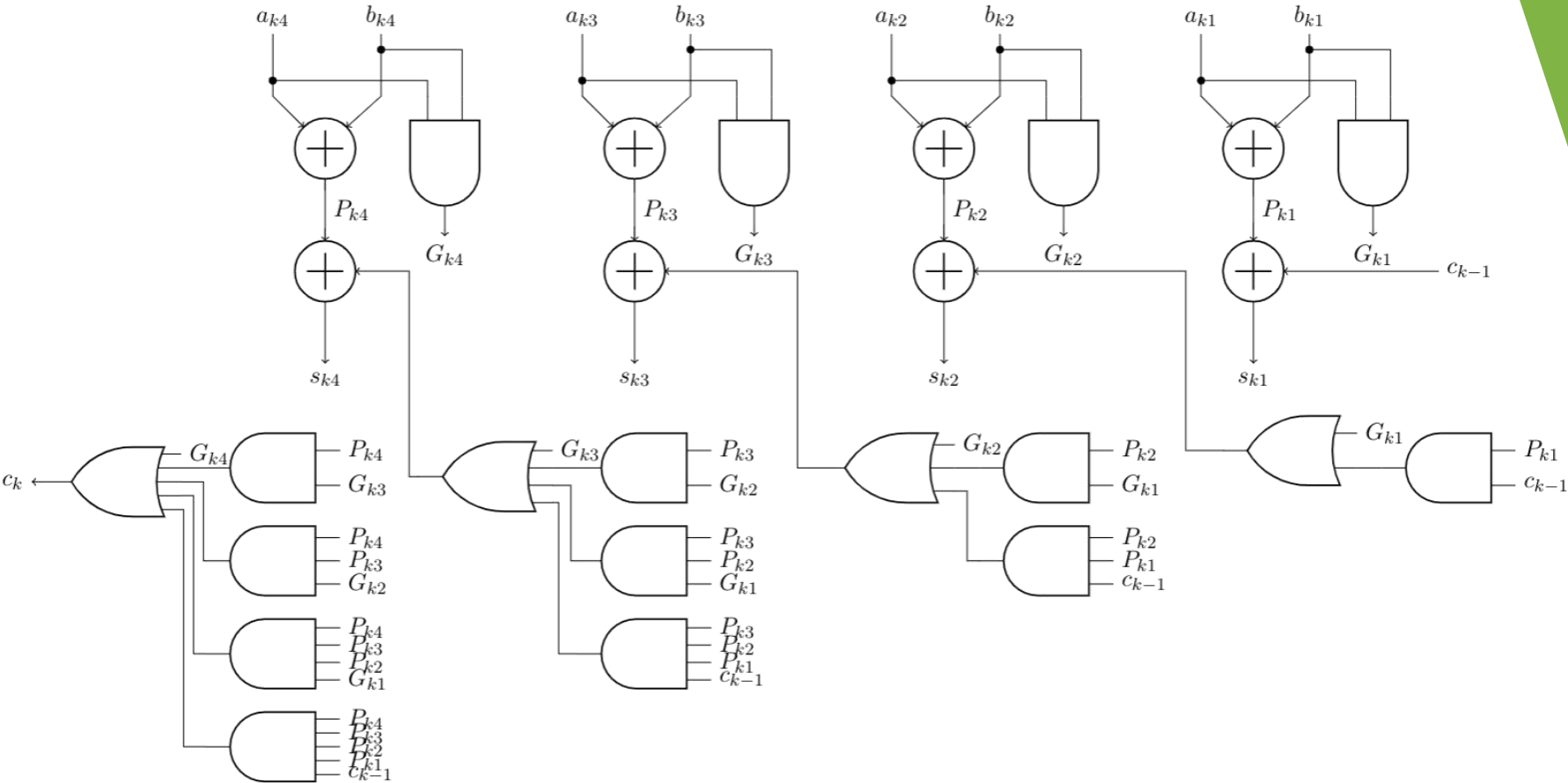

Shifter

- L'operazione di *shift* consiste nel muovere a destra o a sinistra i bit di una parola binaria
 - alcune cifre possono venire scartate
 - le posizioni lasciate libere possono essere riempite con degli zeri
- Esempio: **1101** diventa **1010** a causa di uno shift a sinistra di una posizione
- Considerando la possibilità di spostare un bit di una sola posizione, dobbiamo prevedere i seguenti “comandi” per un circuito:
 - SH=0 non effettuare alcun cambiamento, SH=1 effettua la traslazione
 - D=0 trasla a sinistra, D=1 trasla a destra



Shifter

- Possiamo descrivere il circuito che calcola il valore del bit z_i in uscita con il seguente sistema:

$$z_i = \begin{cases} a_i & \text{se } SH = 0 \\ a_{i-1} \cdot \overline{D} + a_{i+1} \cdot D & \text{se } SH = 1 \end{cases}$$


- Pertanto l'equazione che calcola il valore del bit diventa:
  
$$z_i = \overline{SH} \cdot a_i + SH \cdot (a_{i-1} \cdot \overline{D} + a_{i+1} \cdot D)$$




Shifter

 - Per supportare una traslazione di più posizioni, possiamo costruire una rete iterativa di shifter
- Utilizzando un vettore di controllo **SH** possiamo controllare i vari livelli









Barrel Shifter

 - Il costo della rete può essere elevato
- Si può utilizzare una rete basata su *interruttori* posti in posizioni predefinite
- Attivando gli interruttori corretti, è possibile implementare in tempo costante tutte le traslazioni a destra e a sinistra




Operazioni di shift tipiche

      

- Uno shifter non implementa soltanto traslazioni a destra e a sinistra
 - le operazioni viste fino ad ora prendono il nome di *shift logico*
- Altre operazioni tipiche sono:
 - rotazioni
 - *shift aritmetico*
- In alcuni casi, viene preso in considerazione anche un *bit di carry*


Unità Logico Aritmetica (ALU)

- Molte operazioni operano su parole binarie di dimensione fissa
- Per risparmiare spazio, è possibile *accorpare* le varie operazioni in un singolo circuito iterativo, chiamato ALU
 - La struttura delle reti iterative è la stessa, cambia soltanto la logica per implementare l'operazione
- Mediante alcuni segnali di controllo, si specifica qual è l'operazione che si vuole eseguire sulle parole in input

 

Modulo di una ALU

 - Un modulo come quello in figura permette di implementare varie operazioni, a seconda dei bit di controllo forniti in input



op_0	op_1	op_2	c_{in}	y
0	0	0	—	$a \cdot b$
1	0	0	—	$a + b$
0	1	0	—	$a \oplus b \oplus c_{in}$
0	1	1	0	$a + \bar{b}$
0	1	1	1	$a - b$ (complemento a 2)