 


# LATCH SR

N.C. = NON CAMBIA  
q' è il successivo di q



NOR

$x_1$	$x_2$	$y$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	N.C.	N.C.
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	x	x

S	R	Q	Q'	Save
0	0	0	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	1	0	4
1	0	0	1	
1	0	1	1	
1	1	0	indeterminato	
1	1	1	indeterminato	

$S=0, R=1 \rightarrow Q=0, \bar{Q}=1$  (RESET=0) [IL PRECEDENTE È UGUALE AL PRESENTE]  
SE UNO DEGLI INGRESSI È 1, L'USCITA DELLA NOR È ZERO

$S=1, R=0 \rightarrow Q=1, \bar{Q}=0$  (SET=1) [IL PRECEDENTE È UGUALE AL PRESENTE]

$S=0, R=0 \rightarrow$  DIPENDE DALL'INGRESSO RETROAZIONATO

QUINDI SI FANNO DELLE IPOTESI RELATIVE ALLO STATO PRECEDENTE DELL'USCITA Q, L'USCITA PRECEDENTE PUÒ ESSERE 0 o 1.

1.  $Q=1 \rightarrow \bar{Q}=0, Q=1$


(PARTENDO DA UNO STATO ALLO PRECEDENTE, SI OTTIENE ANCORA UNO STATO ALLO).

2.  $Q=0 \rightarrow \bar{Q}=1, Q=0$

(PARTENDO DA UNO STATO PRECEDENTE BASSO, SI OTTIENE ANCORA UNO STATO PRESENTE BASSO).

IN ENTRAMBE LE IPOTESI, L'USCITA MANTIENE LO STATO PRECEDENTE. IL SISTEMA RICORDA.

 $S=1, R=1$  NON È PRESA IN CONSIDERAZIONE PERCHÉ È CONTRADDITTORIA.



 
# FLIP FLOP SR

PRIMA DI QUESTO CIRCUITO HO ALTRI CIRCUITI CHE PRIMA O POI SI STABILIZZERÀ, CI VUOLE TEMPO PRIMA CHE UN CIRCUITO COMPLESSO SI STABILIZZI, QUANDO SONO SICURO CHE I VALORI IN INPUT SI STABILIZZANO ALLORA CERCO DI CAMPIONARE




Ci vuole tempo prima che un circuito complesso si stabilizzi, quando solo sicuro che i valori in input si stabilizzano allora cerco di campionare il valore. Quando uno ad effettuare questo campionamento, il circuito si chiama **FLIP FLOP**, un circuito digitale.



$CK \in \{0, 1\}$

= sequenze di clock

 



CK	S	R	Q	Q'
0	*	*	0	0
0	*	*	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	X
1	1	1	1	X

## FLIP FLOP JK

È un flip flop che previene le situazioni oscillanti in un latch. Abbiamo risolto il problema della stabilizzazione dei valori, ma non le oscillazioni.

DENTRO al FLIP FLOP JK abbiamo un flip flop SR.

SR LATCH

  

J	K	CK	S	R	Q	Q'
*	*	0	*	*	0	0
*	*	0	*	*	1	1
0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1	0
1	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	1	0


= RESET  
= SET  
= SET

CLOCK : 0 → 1, COMUTAZIONE FRONTE di SALITA

## FLIP FLOP T J=K!


A VOLTE È INTERESSANTE AVERE UN FLIP FLOP CHE SI COMPORTA COME UNO SWITCH. OGNI VOLTA CHE SCRIVO UN INFORMAZIONE, COMUTA da 0 a 1.

depende dall'ingresso RETROAZIONE

 

T	J	K	CK	S	R	Q	Q'
0	0	0	1	0	0	0	0




 

1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	0	1	0	0	1	1
1	1	1	1	1	0	0	1
1	1	1	1	0	1	1	0



Questo flip flop presenta solo due modi di funzionamento:

 1. se  $T=0$  il flip flop memorizza lo stato precedente;
2. se  $T=1$  lo stato del flip flop commuta cambiando valore (toggle).


  
## FLIP FLOP D

QUANDO IL NOSTRO SEGNALE DI CLOCK ABILITA LA STRUTTURA, OSSIA QUANDO IL SEGNALE VALE 1, CIOE' CHE I CIRCUITI SI SONO STABILIZZATI, ALLORA MEMORIZZIAMO L'INFORMAZIONE, E QUESTO AGGIUNTO COMPLETERA IL VALORE SU D, SE E' 1, ALLORA AGGIORNERA LO STATO Q A 1, SE E' ZERO, LO STATO Q COMMUTERA' A ZERO; QUINDI E' UN CIRCUITO BASATO SUL LATCH.



NOR

$x_1$	$x_2$	$y$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

D	CK	Q	Q'
1	1	1	1
0	1	0	0

SONO TUTTI CIRCUITI SEQUENZIALI!